
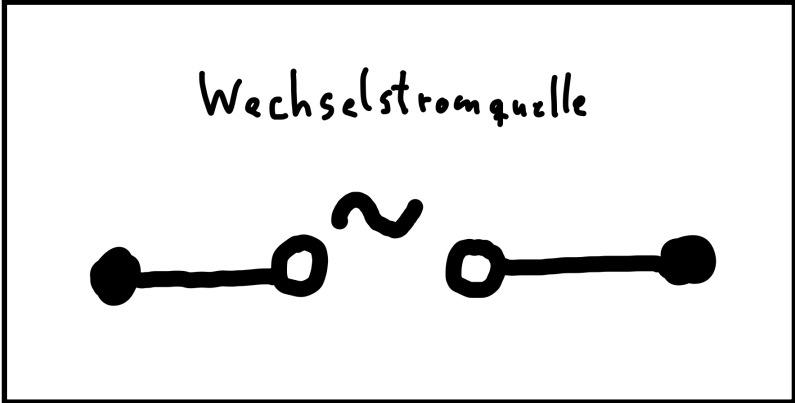


AB Stromkreise mit L, C, R


Wechselstromquelle:

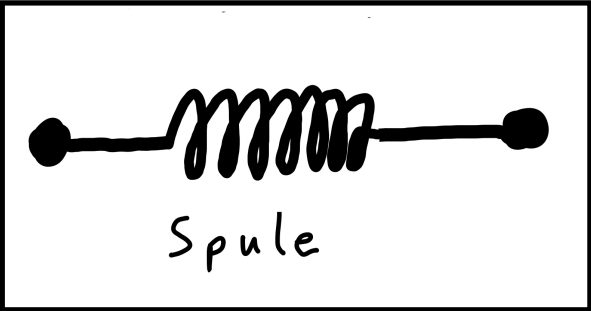


Spule:




Kondensator:

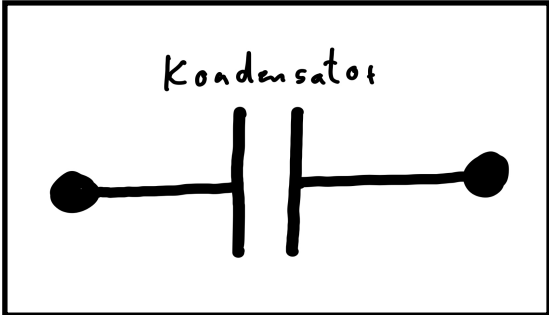

Ohmscher Widerstand:

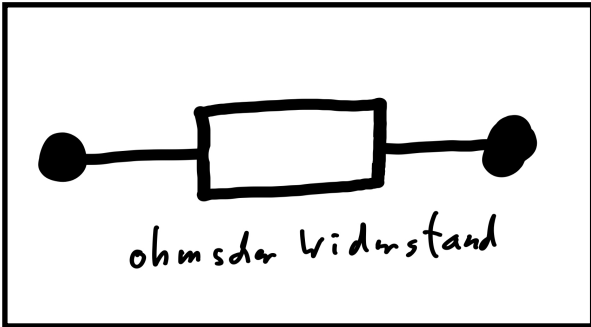

Voltmeter:

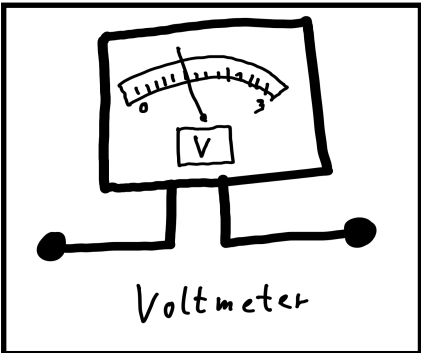

Amperemeter:

