

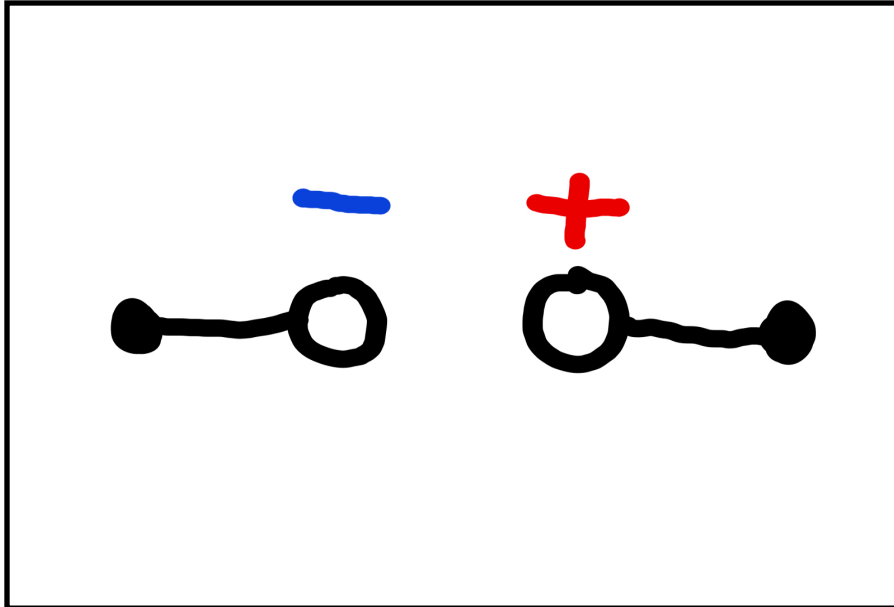


# Bastelbogen für Stromkreise

Elektrizitätsquelle:

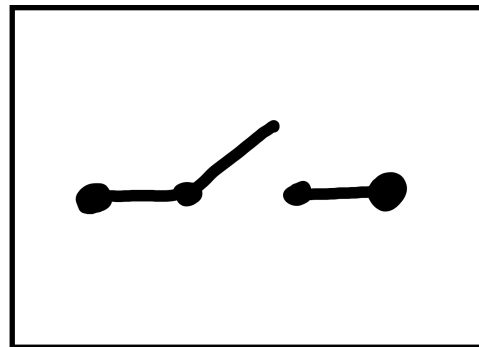

Schalter:

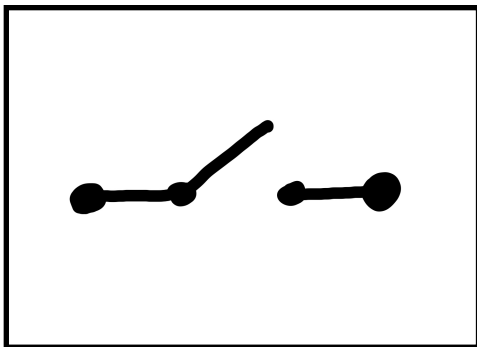

Glühlampen:

